

Technika Cyfrowa - Sprawozdanie 3

Projekt odtwarzacza MP3

Autorzy

- Kacper Feliks
- Robert Raniszewski
- Paweł Czajczyk
- Mateusz Pawliczek

Opis ćwiczenia

Proszę zaprojektować automat mogący posłużyć do sterowania jakimś prostym odtwarzaczem **plików muzycznych mp3**.

Układ powinien mieć następujące przyciski oraz odpowiadające im sygnały i wskaźniki:

- STOP
- PLAY
- NEXT
- PREVIOUS

oraz powinien posiadać **dwubitowe wyjście binarne** określające numer utworu.

Pomysł na rozwiązanie

Ta część poświęcona jest krótkiemu przedstawieniu naszej idei rozwiązania tego zadania oraz przedstawienia komponentów które potrzebowaliśmy stworzyć lub zaimplementować w celu jego realizacji. Dokładny opis każdego z komponentów oraz wizualizacji układów znajduje się w sekcji **Implementacja Rozwiązania**

Do stworzenia układu który posłużyłby jako odtwarzacz plików muzycznych MP3 wykorzystaliśmy:

- **Dwubitowy licznik**

Odtwarzacz będzie umożliwiał odsłuchanie jednego z 4 wybranych utworów. Numer utworu zostanie zapisany za pomocą stworzonego przez nas komponentu (**Dwubitowego Licznika**), który dzięki przerzutnikom typu T zapisuje na dwóch bitach numer utworu, który następnie zostaje wyświetlony na **dwubitowym wyświetlaczu**.

- **Komponent logiki zmian**

Układ dostaje sygnały **NEXT** (zmiany utworu na następny) oraz **PREVIOUS** (zmianu utworu na poprzedni). **Komponent logiki zmian** odpowiada za aktualizację licznika w zależności od wybranej akcji (NEXT lub PREVIOUS)

Przypadek wciśnięcia NEXT

Komponent pobiera wartość z licznika i aktualizuje ją na następną w kolejności liczbę. Jeżeli liczba w fromacie bitowym przed aktualizacją wynosi 3 zmienia się na 0.

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow (\dots)$

Przypadek wciśnięcia PREVIOUS

Komponent pobiera wartość z licznika i aktualizuje ją na poprzednią w kolejności liczbę. Jeżeli liczba w fromacie bitowym przed aktualizacją wynosi 0 zmienia się na 3.

$3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow (\dots)$

- **Komponent statusu granej muzyki**

Odtwarzacz umożliwia również możliwość zatrzymania utworu przyciskiem **STOP** oraz wznowienia słuchania przyciskiem **PLAY**.

Komponent statusu granej muzyki obsługuje logikę zatrzymania i wznowienia słuchania oraz informacje o stanie granego utworu.

- **Parsery wejść**

Parser umożliwia nam kontrolowanie wejść przycisków **NEXT**, **PREVIOUS**, **PLAY**, **STOP**. Pełni on dwie funkcje:

1. Parser upewnia się, że wyjście z każdego przycisku trwa nie dłużej niż jeden takt zegara (zachowanie przypominające naciśnięcie i odpuszczenie przycisku)

2. Parser blokuje możliwość wciśnięcia dwóch przycisków na raz (PLAY I PAUSE lub NEXT I PREVIOUS).

Warto dodać, że kliknięcie jednego z przycisków do wyboru muzyki oraz jednego z przycisków do odtwarzania lub zatrzymania muzyki na raz jest możliwe, ponieważ ta akcja nie konfliktuje ze sobą logiki komponentów.


Podsumowanie pomysłu na rozwiązanie

Wszystkie przedstawione komponenty razem pozwalają nam na wybranie numeru utworu oraz jego odtworzenie lub zatrzymanie.

Implementacja Rozwiązania

Licznik

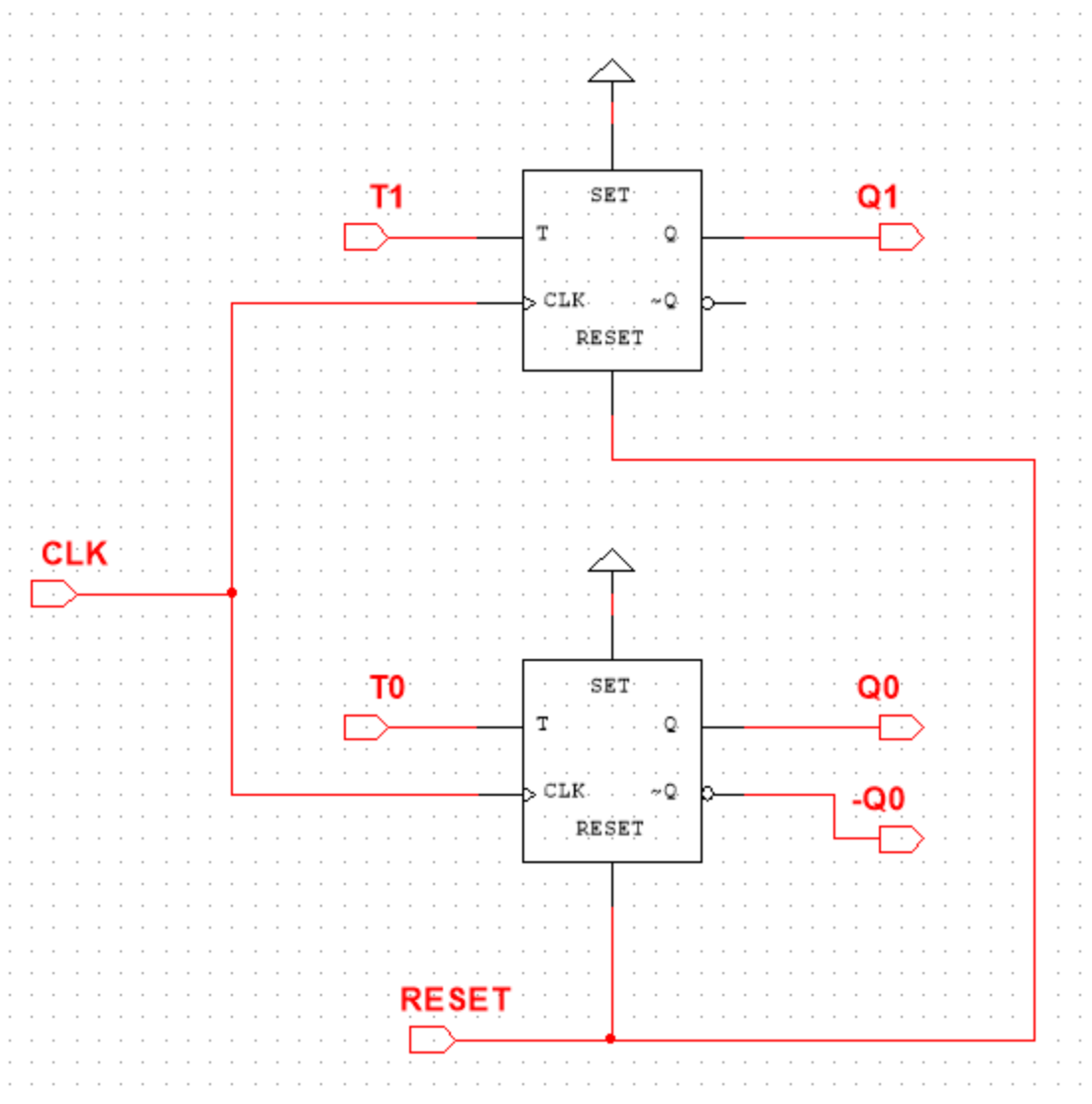Licznik, który został stworzony do realizacji tego zadania jest licznikiem szeregowym i jego układ wygląda następująco:



Przerzutnik z podpiętym wejściem T1 to najstarszy bit a przerzutnik z wejściem T0 to najmłodszy bit. Razem tworzą dwubitowy licznik zdolny do przechowywania w pamięci liczb (0, 1, 2, 3).


Wyjścia Q opisują obecny stan licznika, a wejścia T umożliwiają jego zmianę.

Na obrazku widać również brakujące wyjście $\sim Q1$, jest to zabieg celowy, ponieważ negatywna wartość logiczna zmiennej $Q1$ nie znalazła zastosowania w układzie zatem została pominięta.

Parsery Wejść

Kolejne komponenty używają wejść PLAY, STOP oraz NEXT i PREVIOUS. Każda z tych zmiennych zanim trafi do komponentu przechodzi przez Parser, którego zadaniem jest upewnienie się, że nie są wciskane na raz oraz przekazanie sygnału, który trwa dokładnie jeden cykl zegara.

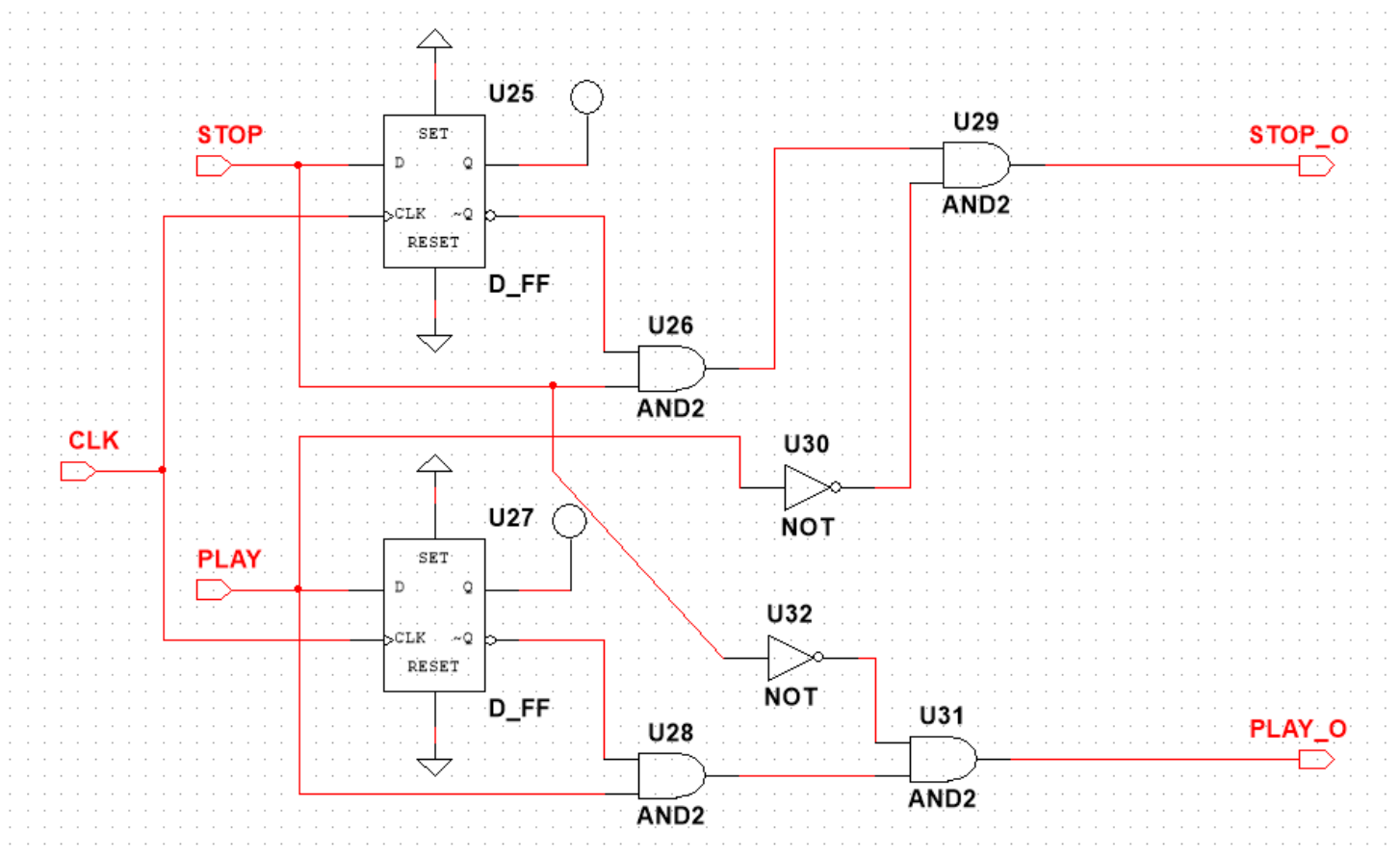Pozwala to nam na synchronizację z licznikiem i umożliwienie przeskoku o dokładnie jeden utwór.



W układzie wykorzystano dwa przerzutniki D (U25 i U27), które zapamiętują sygnały STOP i PLAY na narastającym zboczcu zegara CLK. Dzięki temu nawet krótki impuls zostaje "złapany" i utrzymany przez jeden cykl zegara.

Wyjścia przerzutników trafiają do bramek logicznych, które tworzą impulsy STOP_O i PLAY_O – ale tylko wtedy, gdy sygnał STOP lub PLAY został wykryty samodzielnie (bez drugiego sygnału aktywnego w tym samym czasie). Dzięki temu układ blokuje jednoczesne uruchomienie obu funkcji.

Komponent Logiki Zmian

Implementacja logiki zmian licznika wymagała rozpatrzenia oraz rozpisania wartości logicznych, które komponent otrzymuje na wejściu oraz jak mają one zmieniać stan licznika.

Komponent przyjmuje wartości q_1 , $\sim q_1$ (stan starszego bitu) oraz q_0 , $\sim q_0$ (stan młodszy bitu). Dodatkowo również otrzymuje wartość NEXT oraz PREVIOUS. Każde z tych wejść może mieć wartość 0 lub 1.

WEJŚCIA

Q0 - bit najmłodszy
~Q0 - negacja bitu najmłodszego
NEXT - czy zmienić na następny utwór
PREVIOUS - czy zmienić na poprzedni utwór

Brakujące wartości wejścia dla Q1 oraz ~Q1 nie są błędem. W etapie dotyczącym wyznaczenia wartości T1 oraz T0 w zależności od wartości NEXT i PREVIOUS zostanie wyjaśniona ta decyzja!

Na końcu komponent zwraca nam na wyjściach T1 oraz T0 czy dany bit ma być zmieniony czy nie.

WYJŚCIA

T1 - zmiana, najstarszy bit
T0 - zmiana, najmłodszy bit

Ta informacja jest przesyłana do licznika na wejścia T1 oraz T0 .

Tabela przedstawiająca wszystkie wartości logiczne oraz zmiany bitów (Negacje Q zostały pominięte nie są one istotne w wyznaczaniu wartości logicznych) wygląda następująco:

Q1	Q0	NEXT	PREVIOUS	Q1 AFTER	Q0 AFTER	T1	T0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1

Przypadki gdy PREVIOUS oraz NEXT są równe nie zostały rozpatrzone, ponieważ nie chcemy wtedy podejmować żadnych akcji. Warto dodać, że taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca ze względu na **Parsery**, które blokują taką możliwość.

Wartość T0 oraz T1 chcemy przekazać do countera tylko wtedy gdy użytkownik wciśnie przycisk. Zatem T1 oraz T0 wymaga wysokiej wartości PREVIOUS lub NEXT .

Dlatego logikę zmian możemy przedstawić w formie dwóch tabel Karnaugh T1_NEXT zależnego od NEXT i T0_PREV zależnego od PREV .

- **T1_NEXT**

Wartość T1

Q0\Q1	0	1
0	0	0
1	1	1

$$T1 = ((Q0 * \sim Q1) + (Q0 * Q1)) * NEXT$$

$$T1 = (Q0 * (Q1 + \sim Q1)) * NEXT$$

$$T1 = Q0 * NEXT$$

Wartość T0

Q0\Q1	0	1
0	1	1
1	1	1

Q0 oraz Q1 nie wpływa na zmianę T0 więc:

$$T0 = 1 * NEXT$$

$$T0 = NEXT$$

- **T0_PREV**

Wartość T1

Q0\Q1	0	1
0	1	1
1	0	0

$$T1 = ((\sim Q0 * \sim Q1) + (\sim Q0 * Q1)) * PREVIOUS$$

$$T1 = (\sim Q0 * (\sim Q1 + Q1)) * PREVIOUS$$

$$T1 = \sim Q0 * PREVIOUS$$

Wartość T0

Q0\Q1	0	1
0	1	1
1	1	1

Q0 oraz Q1 nie wpływa na zmianę T0 więc:


$$T0 = 1 * PREVIOUS$$

$$T0 = PREVIOUS$$


Po analizie otrzymanych przez nas wartości T1 oraz T0 dla NEXT i PREVIOUS zdecydowaliśmy usunąć zbędne wejścia, które nie są wymagane do kalkulacji zmiany T1 oraz T0. Dlatego przedstawiona na początku tabela wejść nie zawierała wartości logicznych dla $Q1$, $\sim Q1$

Ostatecznie układ tego komponentu wyglądał następująco:


Komponent Logiki Zmian

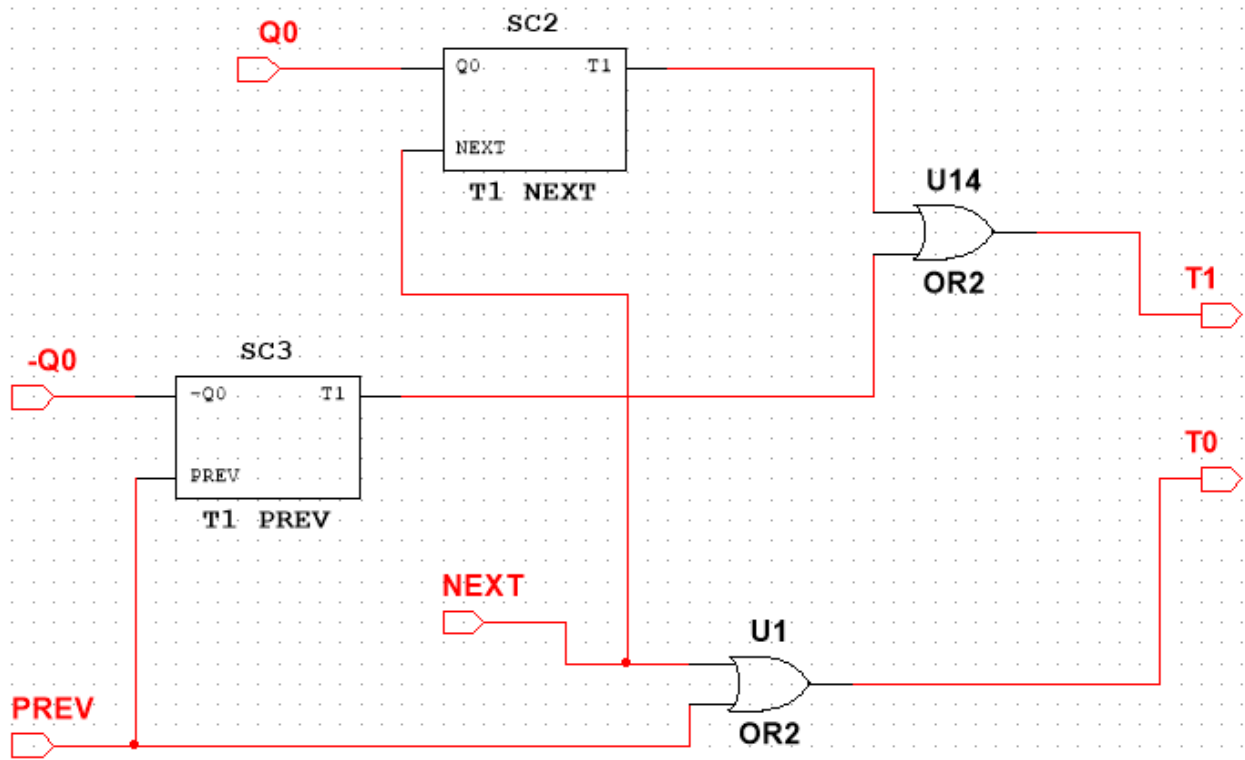

T1 NEXT

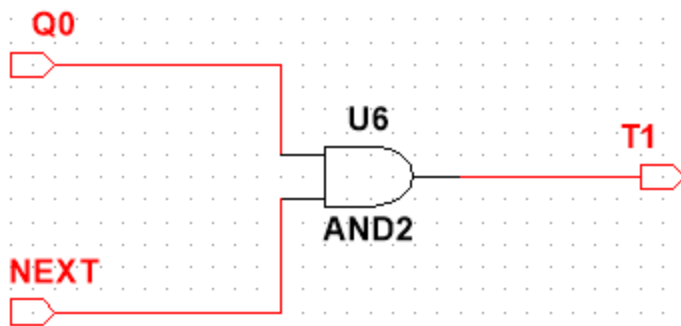


T1 PREV

 

Układ logiki został podpięty do licznika i razem tworzą pętlę uzależnioną od wartości NEXT i PREVIOUS

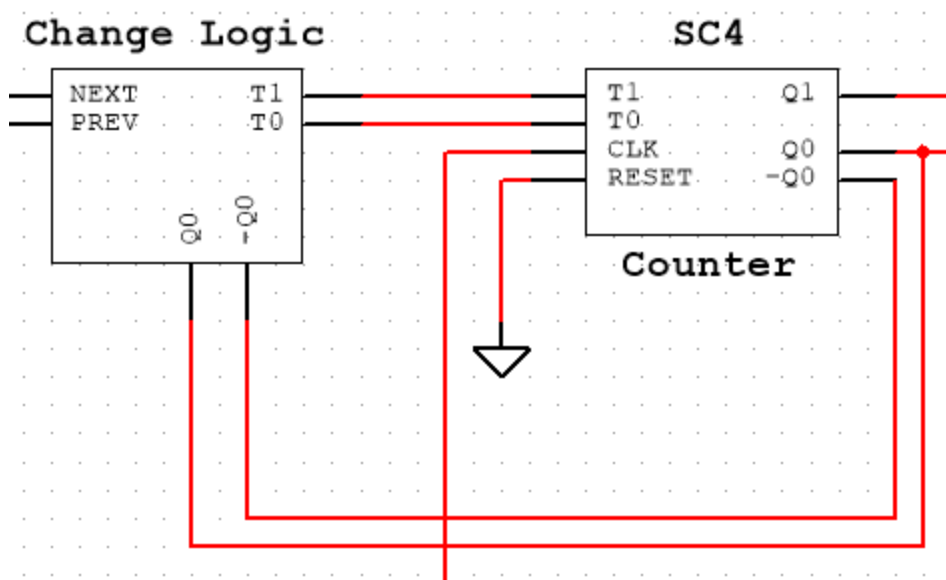Wejście **CLK** układu Counter jest podpięte do zegara o częstotliwości 120 Hz. Pozwala to na synchronizację przerzutników typu T.



Komponent statusu granej muzyki

Implementacja układu odpowiadającego za zatrzymywanie oraz wznowianie muzyki jest układem który działa osobno od elementu licznika. To czy dana muzyka gra lub nie, nie ma wpływu na wartość licznika i odwrotnie.

Komponent posiada 4 wejścia.

- PLAY - Zaczniij odtwarzać
- STOP - Zatrzymaj muzykę
- PLAYING - Czy muzyka obecnie gra
- CLK - Zegar (do synchronizacji)

Po przeprowadzeniu logiki komponent zwraca nam informacje na 2 wyjścia

- PLAYING_0 - Muzyka gra
- STOPPED_0 - Muzyka jest zatrzymana (negacja PLAYING_0)

Wartości logiczne tego układu możemy przedstawić w formie tabeli:

PLAYING	PLAY	STOP	PLAYING AFTER	T
0	1	0	1	1

PLAYING	PLAY	STOP	PLAYING AFTER	T
1	1	0	1	0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1

T określa czy stan PLAYING zmienił się po wciśnięciu dowolnego z przycisków.


Ponownie Parser uniemożliwia odpalenie PLAY oraz STOP na raz zatem nie rozpatrujemy przypadków gdy PLAY oraz STOP są sobie równe.

Z otrzymanej tabeli możemy wyprowadzić równanie logiczne zmiennej T w zależności od PLAYING , PLAY oraz STOP


$$T = \sim\text{PLAYING} * \text{PLAY} + \text{PLAYING} * \text{STOP}$$

Parametr T został podpięty do przerzutnika, który przekazuje wartości q i ~q na wyjścia PLAYING_O oraz PAUSED_O .

Finalnie układ wygląda następująco:

 


 Wyjścia PLAYING_O oraz PAUSED_O są podpięte do niebieskich diod, które informują o obecnym stanie wybranego utworu (czy jest odtwarzany lub nie).



Finalny układ

 Wszystkie wymienione wcześniej komponenty pozwalają nam stworzyć układ, który może być wykorzystany jako prosty odtwarzacz muzyki MP3.




Układ ten:

- Zabezpiecza przed jednoczesnymi przyciśnięciami przycisków NEXT i PREV oraz STOP i PLAY.
- Posiada licznik dwubitowy zdolny do przechowywania informacji o obecnym utworze.
- Posiada wyświetlacz, który pokazuje numer obecnie granego utworu.
- Umożliwia zatrzymanie lub wznowienie słuchania utworu.

- Posiada diody informujące o stanie muzyki, czy jest ona obecnie odtwarzana czy też nie.

Układ testujący

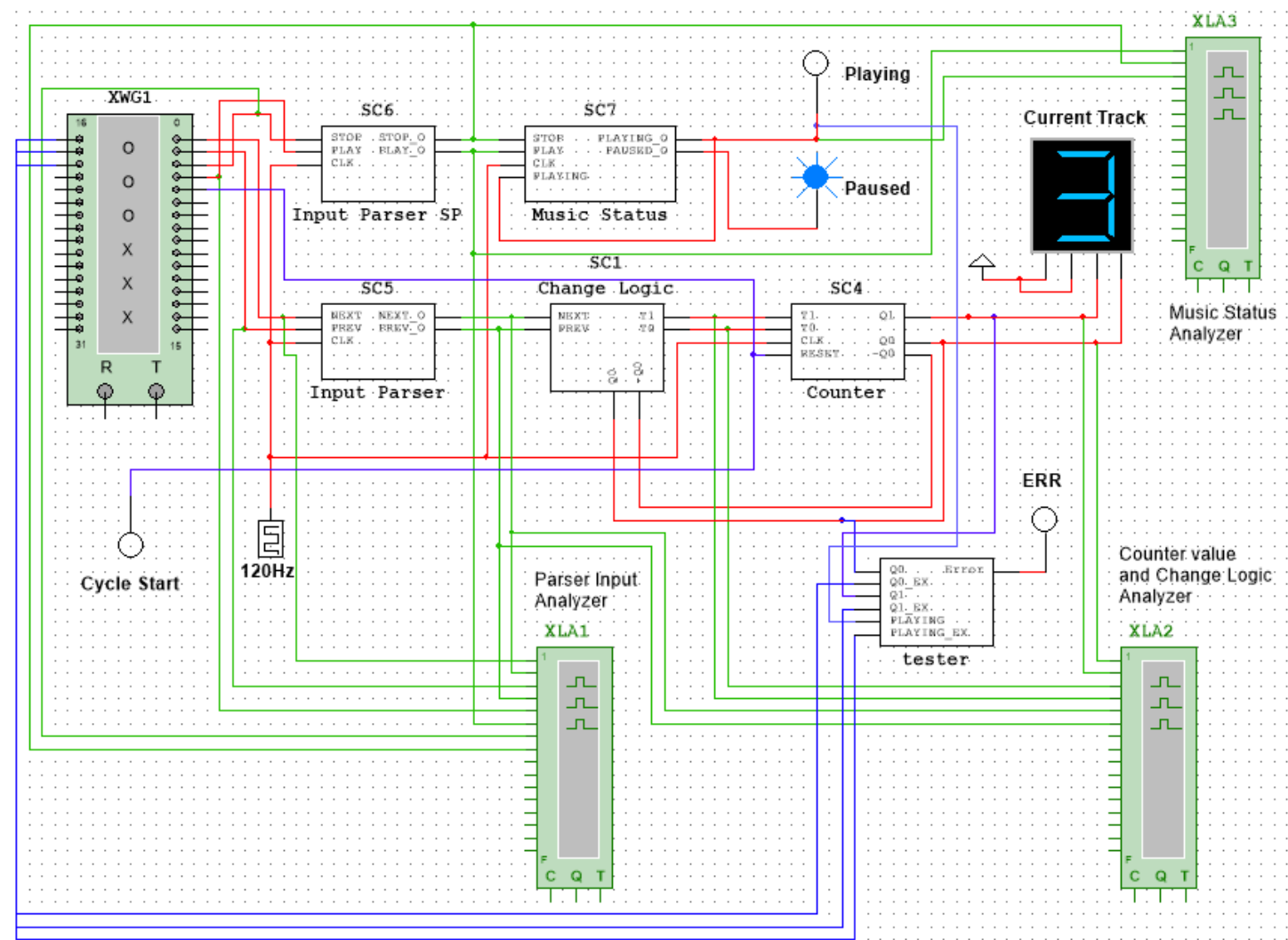
Aby umożliwić sprawdzenie działania układu dodano urządzenia do analizy wartości logicznych (logic analyzer) oraz generator słów który razem z komponentem tester pozwala na sprawdzanie poprawności działania.



Parser Input Analyzer

Umożliwia sprawdzenie stanu zmiennych STOP, PLAY, NEXT, PREV przed wejściem do Input Parsera oraz na jego wyjściu.


Przykładowe odczyty z analizatora:

 

Counter Value and Change Logic Analyzer

Umożliwia sprawdzenie stanu zmiennych Q_0 i Q_1 przekazywanych do wyświetlacza dwubitowego, zmiennych $NEXT_O$ i $PREV_O$ w celu pokazania kiedy użytkownik wcisnął przycisk oraz T_0 i T_1 w celu sprawdzenia czy komponent change Logic poprawnie przekazuje wartości określające zmiany bitowe w Counter.


Przykładowe odczyty z analizatora:

 

Music Status Analyzer

Umożliwia sprawdzenie zachowania przycisków STOP_0 oraz PLAY_0 i ich wpływu na wartość PLAYING. Wartość STOPPED nie została podpięta do układu gdyż jest ona równa ~PLAYING


Przykładowe odczyty z analizatora:

 

Tester i Generator Słów

Ten podukład pozwala sprawdzić poprawność działania automatu. Tester porównuje otrzymywane na wyjściu wyniki z oczekiwanymi, które są podane wewnątrz generatora słów.

Przykładowe wartości generatora słów.

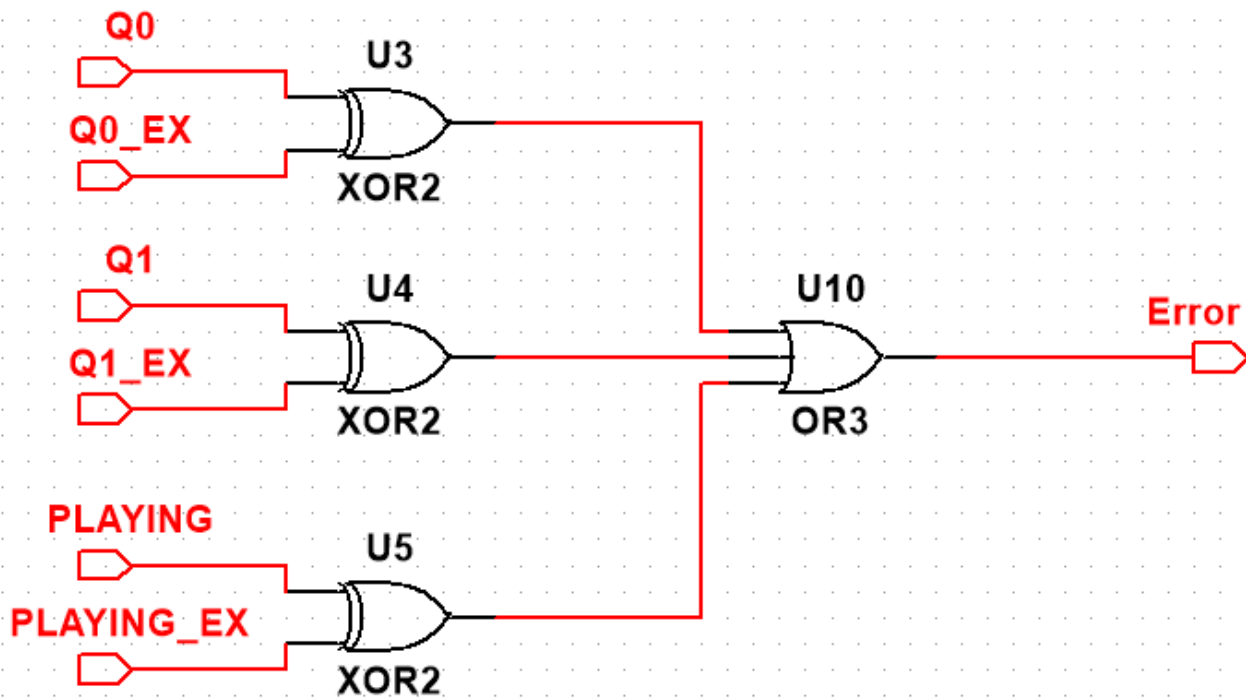

Dioda testera zapala się cyklicznie. Cykliczne zapalenie diody nie oznacza błędu. Dopiero jej stałe zapalenie świadczy o błędzie w układzie.

Sprawdzenie poprawności programu powinno nastąpić po błysnięciu diody `Cycle Start`. Wtedy licznik jest zresetowany a kursor generatora słów jest ustawiony na początek.

Inne zastosowania

Układ sprawdziłby się także w roli kontrolera treści reklamowych wyświetlanych na ekranie telewizora / monitora. Z dostępnych 4 reklam odtwarzałby jedną wybraną.

Można by również dodać do tego układu możliwość automatycznej zmiany reklamy, które wtedy wyświetlały by się jedna po drugiej.



STOP
PLAY
NEXT
PREV

Q1
Q0